

a) KVL:

$$+v_1 - L_1 \frac{di_1}{dt} - Ri_1 - R(\overbrace{i_1 + i_2}^{KCL}) = 0$$

$$+v_2 - L_2 \frac{di_2}{dt} - R(i_1 + i_2) = 0$$

b) Let  $x_1 = i_1$  and  $x_2 = i_2$ 

$$\Rightarrow \dot{x}_1 = \frac{di_1}{dt} = \frac{1}{L_1} (v_1 - 2Ri_1 - Ri_2) = \frac{1}{L_1} (v_1 - 2Rx_1 - Rx_2)$$

$$\dot{x}_2 = \frac{di_2}{dt} = \frac{1}{L_2} (v_2 - Ri_1 - Ri_2) = \frac{1}{L_2} (v_2 - Rx_1 - Rx_2)$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2R}{L_1} & -\frac{R}{L_1} \\ -\frac{R}{L_2} & -\frac{R}{L_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

P<sub>2</sub> -

$$a) \quad \begin{cases} v_1 - L_1 \frac{di_1}{dt} - \frac{1}{C} \int i_1 dt - R(i_1 + i_2) = 0 \\ v_2 - L_2 \frac{di_2}{dt} - R(i_1 + i_2) = 0 \end{cases}$$

$$b) \quad \text{Let } x_1 = \int i_1 dt ; x_2 = i_1 ; x_3 = i_2$$

$$\dot{x}_1 = i_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \frac{di_1}{dt} = \frac{1}{L_1} \left( v_1 - \frac{1}{C} \int i_1 dt - R(i_1 + i_2) \right) = \frac{1}{L_1} (v_1 - \frac{1}{C} x_1 - R x_2 - R x_3)$$

$$\dot{x}_3 = \frac{di_2}{dt} = \frac{1}{L_2} (v_2 - R(i_1 + i_2)) = \frac{1}{L_2} (v_2 - R x_2 - R x_3)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{L_1 C} & -\frac{R}{L_1} & -\frac{R}{L_1} \\ 0 & -\frac{R}{L_2} & -\frac{R}{L_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{L_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$


---

## Part 1

```
R = 10;  
L1 = 0.1;  
L2 = 0.2;  
  
A = [-2*R/L1 -R/L1; -R/L2 -R/L2];  
B = [1/L1 0; 0 1/L2];  
C = [1 0; 0 1];  
D = 0;
```

```
sys1 = ss(A, B, C, D);
```

```
figure; step(sys1);
```

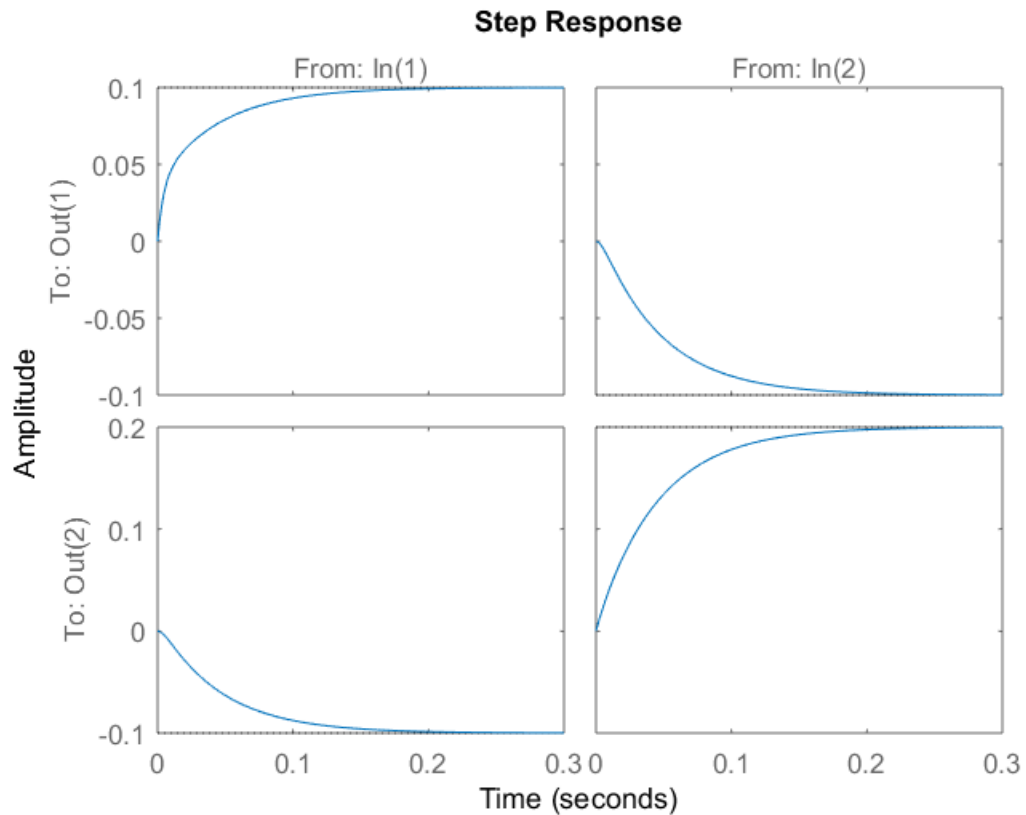


## Part 2

```
R = 10;  
L1 = 0.1;  
L2 = 0.2;  
C = 1000e-6;  
  
A = [0 1 0; -1/(L1*C) -R/L1 -R/L1; 0 -R/L2 -R/L2];  
B = [0 0; 1/L1 0; 0 1/L2];
```

---
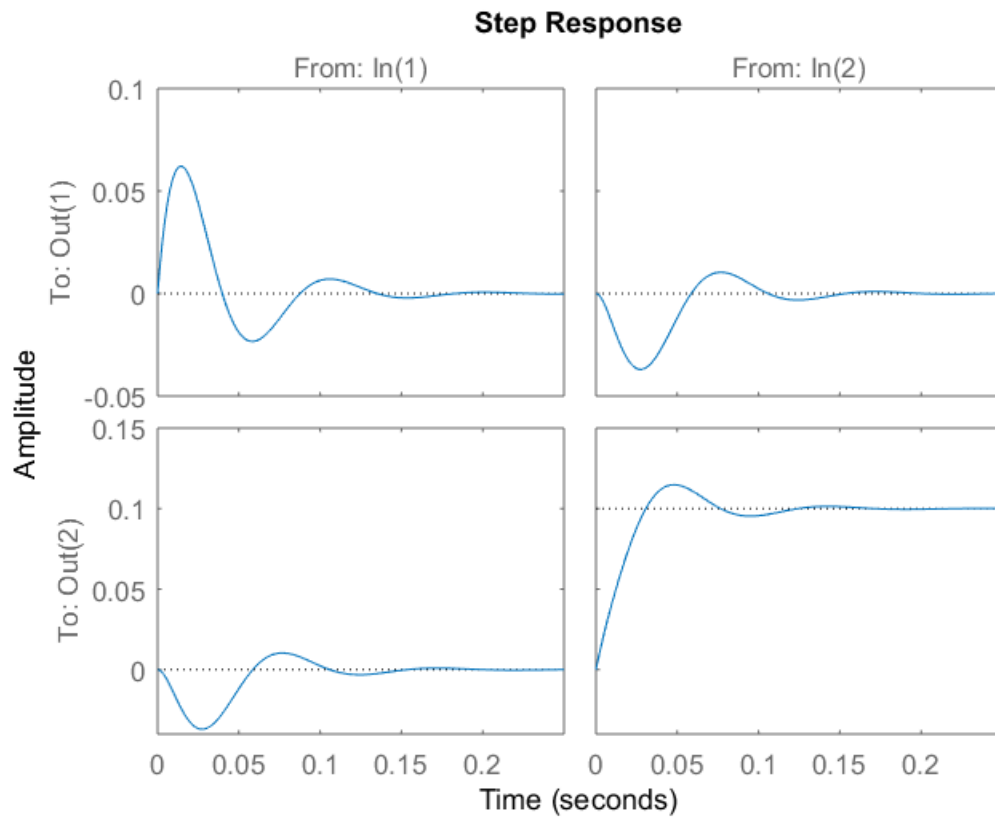
```
C = [0 1 0;0 0 1];  
D = 0;  
  
sys2 = ss(A, B, C, D);  
  
figure; step(sys2);
```



*Published with MATLAB® R2016a*